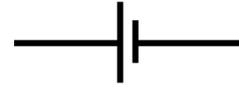




Kennst du diese Zeichen?



Zeichen für Stromquelle




Zeichen für offenen Schalter




Zeichen für geschlossenen Schalter



Schild: Vorsicht! Starkstrom!

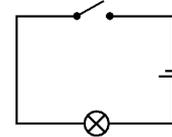

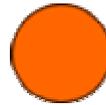In diesem Stromkreis sind alle nötigen Teile vorhanden.



Metall

In diesem Stromkreis wird das Lämpchen leuchten.



Gummi


Zeichen für Stromverbraucher




Dieses Material leitet Strom.



Dieses Material leitet Strom nicht.

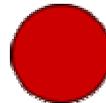

Zeichen für eine Leitung

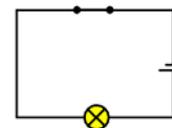

KONTROLLSEITE

